

Q1. Half Adder can add two bits. Truth table for a half adder is as follows:

x	y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = x \oplus y$$

$$C = xy$$

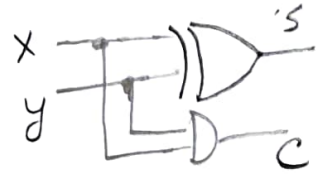


fig: Half adder ckt

Q2.

x	y	Cin	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Q3:

x \ y Cin	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$C_{out} = xC_{in} + xy + yC_{in} = xy + C_{in}(x+y)$$

x \ y Cin	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$S = \bar{x}\bar{y}C_{in} + \bar{x}y\bar{C}_{in} + x\bar{y}\bar{C}_{in} + xyC_{in} = x \oplus y \oplus C_{in}$$

Not preferable

