



Labwork – 2


Name: Muaid Almutairi

ID: 442101942

1. Introduction

Today I learn how to draw 2 different circuits and we saw the output the same in the truth table.

2. Experiments

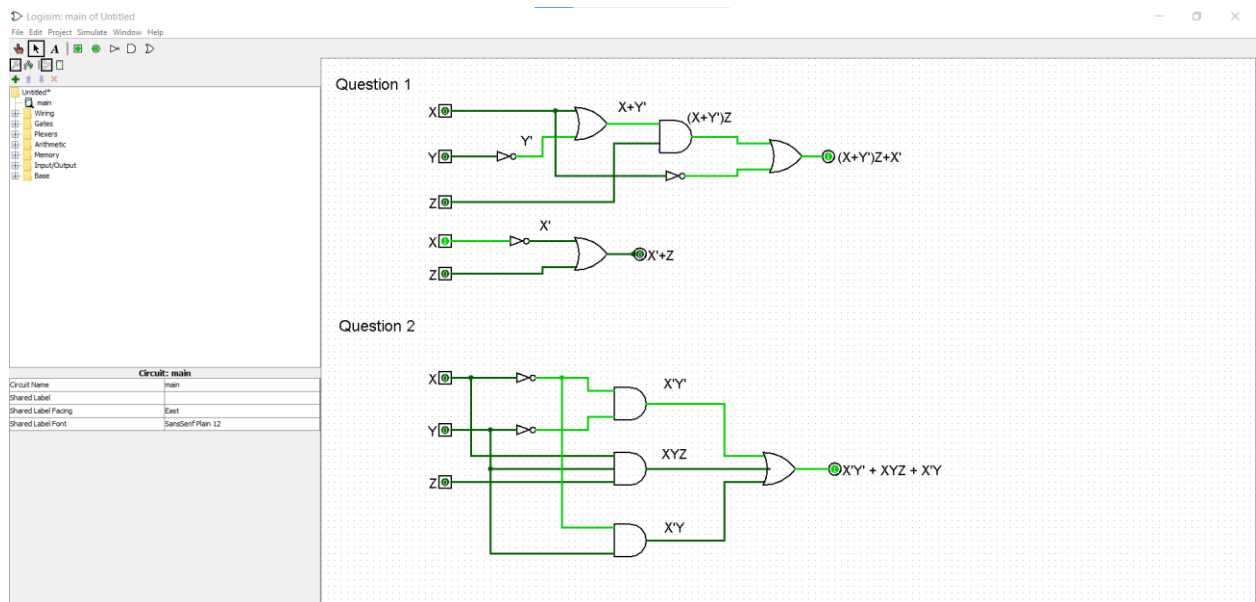

3. Results

X	Y	Z	$C1=X+Y'$	$C2=C1*Z$	$F=C2+X'$	$F2=X'+Z$
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1

X	X'	Y	Y'	Z	$C1=X'Y'$	$C2=XYZ$	$C3=X'Y$	$F=C1+C2+C3$
0	1	0	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0	0

4. Discussion

Both circuits are producing same result but the circuit has less number of gates are cheaper And faster and less use of power.